Home / My courses / CNYT 3_2020-2 / Semana 14 / Tercio 3. Quiz # 1. Circuitos de oráculos y algoritmo de Grover

Started on Tuesday, 10 November 2020, 2:52 PM

State Finished

Completed on Tuesday, 10 November 2020, 3:46 PM

Time taken 53 mins 29 secs


Marks 8.00/8.00

Grade 50.00 out of 50.00 (**100**%)

Information

Circuitos y oráculos

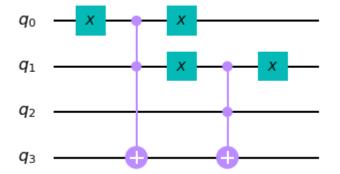Para las preguntas que vienen a continuación haremos referencia al siguiente circuito cuántico:



Question 1 Correct	
Mark 1.00 oเ	at of 1.00
El circuito	o dado arriba representa una función de $\{0,1\}^n$ en $\{0,1\}$. Escribe en la casilla el valor de n :
Correct	
	this submission: 1.00/1.00.


Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selecciona todas las opciones que sean verdaderas con respecto al circuito dado arriba y a la función f que representa.

Select one or more:

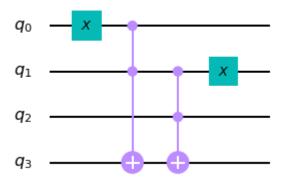- a. El circuito está construido a partir de 6 compuertas cuánticas.
- b. Si una cadena \mathbf{x} comienza por 1, entonces $f(\mathbf{x}) = 0$.
- c. El circuito dado arriba es equivalente al circuito:



- d. Si una cadena ${f x}$ termina en 01, entonces $f({f x})=1$.
- e. Las cadenas que al aplicarles la función f toman el valor 1 son las que empiezan con 01 y terminan con 01.
- \square g. La función f es una función balanceada.

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selecciona el valor para cada una de las expresiones matemáticas dadas:

$$f(101) =$$

$$f(001)\oplus f(100)=egin{array}{c} 1 \end{array}$$

$$f(011)^{f(110)} =$$

$$f(000) + f(111) = 0$$

$$f(111) =$$

$$f(010)\cdot f(110) =$$


0


Correct


Correct


Mark 1.00 out of 1.00

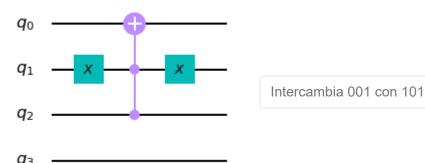Para crear el circuito de ciertas funciones $f:\{0,1\}^3\longrightarrow\{0,1\}$ se necesita hacer el paso auxiliar de intercambiar un par de cadenas convenientes. Selecciona la opción correcta para cada uno de los módulos dados.



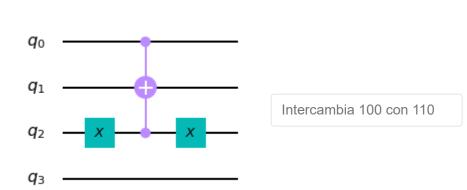

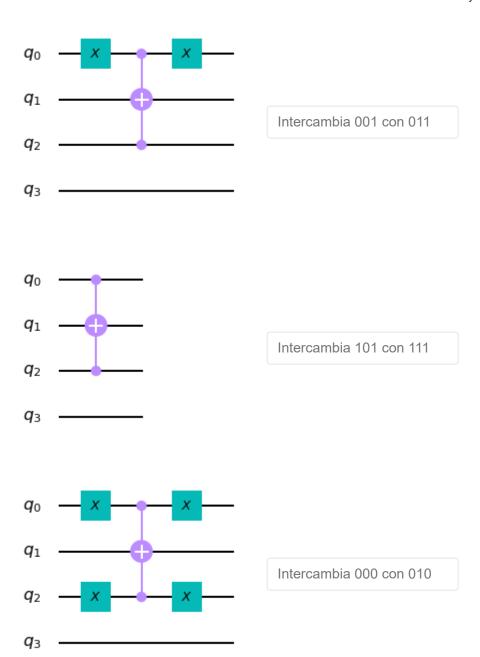

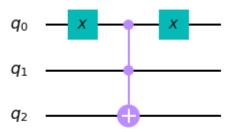

Intercambia 010 con 011

Correct

Marks for this submission: 1.00/1.00.

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Escribe en la casilla el valor esperado de consultas clásicas al oráculo que se necesitarían en el algoritmo de Grover para encontrar la cadena ganadora de una función $g:\{0,1\}^{27}\longrightarrow\{0,1\}$.

Answer: 67108865

Correct

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Escribe en la casilla el número máximo de iteraciones que se necesitarían en el algoritmo de Grover para encontrar la cadena ganadora de una función $g:\{0,1\}^{27}\longrightarrow\{0,1\}.$

Answer: 9100

Correct

Information

Algoritmo de Grover y SAT

Para los siguientes puntos, ten en cuenta el problema de satisfactibilidad que se da a continuación:

 $c_0:p_0ee p_1$

 $c_1:p_0\oplus p_2$

Donde p_0, p_1 y p_2 pueden tomar valores 0 o 1.

Y la condición total es:

 $t_0:c_0\wedge c_1$

Es decir, $t_0:(p_0ee p_1)\wedge(p_0\oplus p_2)$


Queremos encontrar valores de $p_0\,,\,p_1\,$ y $p_2\,$ para que $t_0\,$ sea verdadera

Correct


Mark 1.00 out of 1.00

Selecciona el circuito que mejor describa el problema SAT especificado arriba. Es importante notar que no es necesario todavía que el circuito sea un oráculo.


Select one:

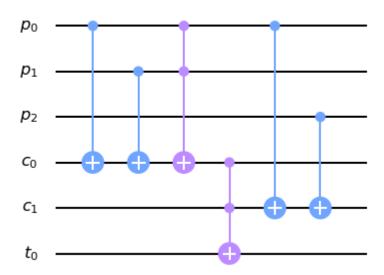


a.

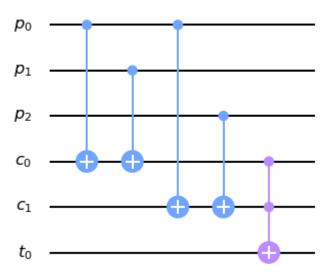


b.

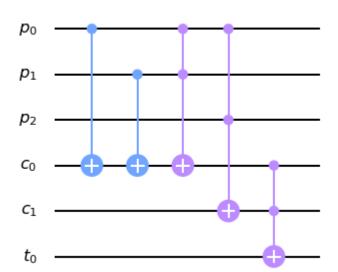

O c.

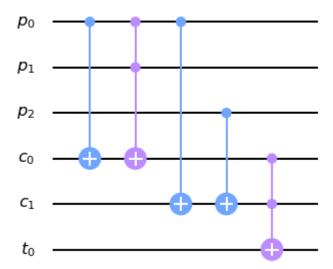

d.

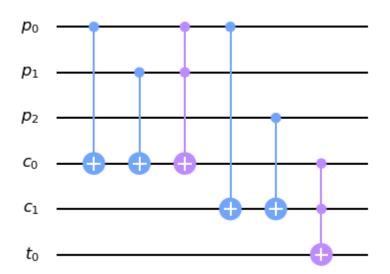

Correct

e.

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selecciona todos los estados que sean solución del problema SAT especificado arriba.

Select one or more:

- lacksquare a. |100
 angle
- lacksquare b. |111
 angle
- $lap{c.} |011
 angle$
- $lap{d.} |000
 angle$
- lacksquare e. |101
 angle
- $lap{f.} |001\rangle$
- lacksquare g. |110
 angle
- lacksquare h. |010
 angle

Correct